

CURENTUL ALTERNATIV

1. PRODUCEREA CURENTULUI ALTERNATIV

Fenomenul de inductie electromagnetica se bazeaza pe variatia unui flux magnetic care are drept consecinta aparitia unei tensiuni electromagnetice alternative proportionale cu viteza de variatie acestui flux

$$\Delta\phi = \Delta(BS \cdot \cos \alpha) = (\underbrace{\Delta B}_{\text{variatia campului magnetic}}) \cdot S \cdot \cos \alpha + B \cdot (\underbrace{\Delta S}_{\text{variatia suprafetei campului magnetic}}) \cdot \cos \alpha - BS \cdot \underbrace{\sin \alpha}_{\text{variatia } \alpha \text{ (rotirea unei bobine in camp)}}$$

Considerand o bobina de suprafata S care se roteste intr-un camp magnetic constant de inductie B , va avea loc aparitia unei tensiuni alternative sinusoidale date de relatia:

$$e = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi_0) = \omega$$

$$\Delta B = 0, \Delta S = 0, \frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi_0) = \omega$$

$$E_{\max} = \omega NBS = \omega \phi_{\max}, N - \text{nr de spire}$$

$$e = E_{\max} \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) - \text{tensiune alternativa instantanea}$$

$$i = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_0) - \text{intensitatea curentului induzut in spire}$$


Aparatele de masura vor masura vlorile efective ale tensiunii si intensitatii:

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \text{ si } I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Rezulta pentru tensiunea si curentul induzi expresiile:


$$u = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$i = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi_0)$$

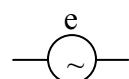 simbol sursa alternativa de tensiune

2. CIRCUITE ELEMENTARE DE C.A.

Rezistorul ideal in curent alternativ

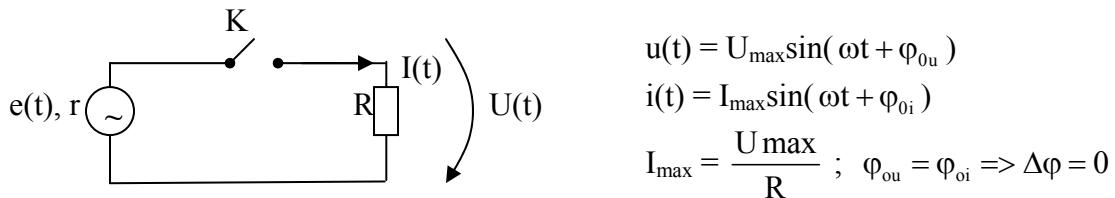


Tensiunea si intensitatea instantanea sunt in faza (decalajul $\Delta\varphi = \varphi_{0u} - \varphi_{0i} = 0$). Rezistenta rezistorului ideal face ca $u(t)$ si $i(t)$ sa fie in aceeasi faza

$$R = \frac{U}{I}$$

Bobina ideală in c.a.

Bobina ideală \Rightarrow rezistență 0
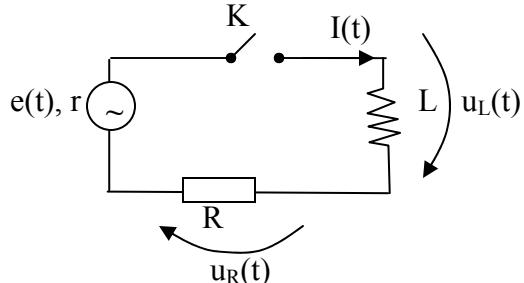
$$u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u_L(t) dt$$



$$\text{Pentru } i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_{0i}) \Rightarrow U_L(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi_{0u})$$

$$u_L(t) = \omega L I_{\max} \cos(\omega t + \varphi_{0i}) = \omega L I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_{0i} + \frac{\pi}{2})$$


$$\Rightarrow U_{\max} = \omega L I_{\max}$$

$$\varphi_{0u} = \varphi_{0i} + \frac{\pi}{2} \rightarrow \boxed{\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}}$$

intensitatea este defazată în urma tensiunii cu $\frac{\pi}{2}$

$X_L = \omega L$ se numește reactanță inductivă
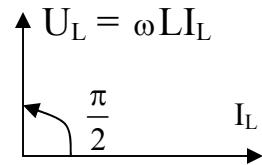
$$X_L = \frac{U_{\max}}{I_{\max}} = \frac{U_L}{I_L}$$




Daca v e frecventa curentului alternativ (de ex. 50 HZ) si L inductanta unei bobine, atunci reactanta inductiva va fi : $X_L = 2\pi v L$

Bobina reala intr-un circuit de c.a. introduce o rezistenta aparenta care conduce la scaderea intensitatii prin circuit.

Condensatorul ideal in c.a.

Condensatorul ideal → rezistenta ∞

$$i(t) = C \frac{du_c}{dt}$$

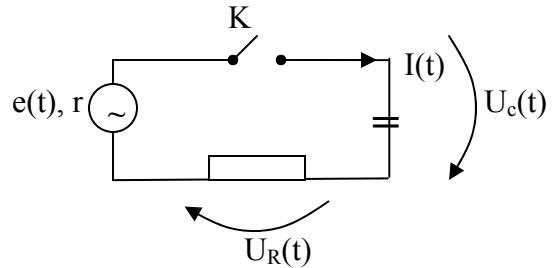

$$u_c(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \phi_{ou})$$

$$u_i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \phi_{oi})$$

$$U_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

$$i(t) = CU_{\max} \cdot \omega \cos(\omega t + \phi_{ou}) = \omega CU_{\max} \sin(\omega t + \phi_{ou} + \frac{\pi}{2})$$

$$\rightarrow I_{\max} = \omega CU_{\max}$$

$$\phi_{oi} = \phi_{ou} + \frac{\pi}{2} \rightarrow \boxed{\Delta\phi = -\frac{\pi}{2}}$$

Intensitatea este defazata inaintea tensiunii cu $\frac{\pi}{2}$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{se numeste reactanta capacitiva}$$


$$X_C = \frac{U_{\max}}{I_{\max}}$$

$$\langle X_C \rangle = \frac{V}{A} = \Omega(\text{ohm})$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C}$$

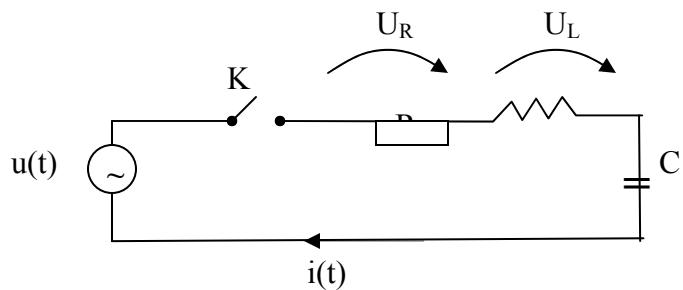3.CIRCUITUL RLC SERIE DE CURENT ALTERNATIV

Un circuit alcătuit dintr-un rezistor, o bobină și un condensator legate în serie:



Intensitatea instantanee a curentului:

$$i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_{oi}); \quad \varphi_{oi} = 0$$

Scriind K II în circuit :

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

$$u = RI_{\max} \sin \omega t + X_L I_{\max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + X_C I_{\max} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{fazorial: } \underline{U} = R\underline{I} + j\omega L\underline{I} + \frac{1}{j\omega C} \underline{I}$$

$$\underline{U} = [R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})] \cdot \underline{I}$$

$$diferentialul \quad u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

Z = R + j(X_L - X_C) - impedanta circuitului serie RLC

X_L = jωL - reactanta inductiva

X_C = $\frac{1}{j\omega C}$ - reactanta capacativa

U_R = RI → u_R si i sunt in faza

U_L = X_LI → u_L si i defazate cu $\frac{\pi}{2}$

U_C = X_CI → u_C si i defazate cu $\frac{\pi}{2}$

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega_L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

Defazajul dintre tensiune si curent va fi:

$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow \varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Expresia tensiunii va fi :

$$u(t) = Z I_{max} \sin(\omega t + \varphi)$$

In marimi efective: U=Z·I

Daca $\varphi > 0 \Rightarrow X_L > X_C$ si circuitul se comporta inductiv

Daca $\varphi < 0 \Rightarrow X_C > X_L$ si circuitul se comporta capacativ

Daca $\varphi = 0 \Rightarrow X_C = X_L$ comportare rezistiva → avem rezonanta

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \text{pulsatie de rezonanta}$$

Frecventa de rezonanta:

$$v_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Intensitatea e maxima:

$$I_0 = \frac{U}{D}, \text{ impedanta minima } Z = R$$

Factorul de calitate al circuitului rezonant (supratensiune)

$$Q = \frac{\omega_0}{U} \Big|_{\omega=\omega_0} = \frac{U_C}{U} \Big|_{\omega=\omega_0} \quad \text{sau} \quad \boxed{\begin{aligned} U_L &= X_L \cdot I_0 \\ U_C &= X_C \cdot I_0 \\ U &= R \cdot I_0 \end{aligned}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Impedanta caracteristica: $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow Q_s = \frac{Z_0}{R}$


Observatii:

- pentru frecventa $\nu < \nu_0$ avem $\varphi < 0 \Rightarrow$ circuit capacativ
- pentru frecventa $\nu > \nu_0$ avem $\varphi > 0 \Rightarrow$ circuit inductiv
- la frecventa $\nu = \nu_0$ avem $\varphi = 0 \Rightarrow$ circuit rezitiv

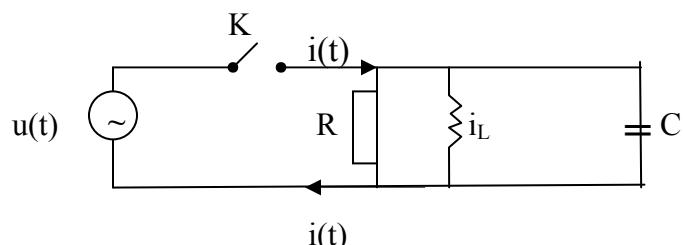4. CIRCUITUL RLC PARALEL IN CURENT ALTERNATIV

Este un circuit alcătuit dintr-un rezistor, o bobină și un condensator legate în paralel. Tensiunea instantanee a curentului este aceeași pe toate componente.

$$u(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi_{ou})$$



consideram $\varphi_{ou} = 0$ (referinta)

scriind KI avem: $i(t) = i_R(t) + i_L(t) + i_C(t)$

$$i = \frac{U_{R\max}}{R} \sin \omega t + \frac{U_{\max}}{X_L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) + \frac{U_{\max}}{X_C} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Fazorial vom scrie:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R} + \frac{\underline{U}}{j\omega L} + j\omega C \underline{U}$$

$$\underline{I} = \left[\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) \right] \underline{U} = Y \underline{U}$$

$$Y = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) - \text{admitanta circuitului}$$

Factorul de calitate al circuitului rezonant (supratensiune)

$$Q_p = \frac{I_L}{I} \Big|_{\omega = \omega_0} = \frac{I_C}{I} \Big|_{\omega = \omega_0} \Rightarrow I_L \Big|_{\omega = \omega_0} = I_C \Big|_{\omega = \omega_0}$$

$$Q_p = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C = R \sqrt{\frac{R}{Z_0}} = \frac{R}{Z}; \quad Z_0 = \text{impedanta caracteristica}$$


In functie de frecventa ν a oscilatiei avem:

- pentru frecventa $\nu > \nu_0$ avem $\varphi < 0 \Rightarrow$ circuit capacativ
- pentru frecventa $\nu < \nu_0$ avem $\varphi > 0 \Rightarrow$ circuit inductiv
- la frecventa $\nu = \nu_0$ avem $\varphi = 0 \Rightarrow$ circuit rezitiv (rezonanta)

$$\varphi = \arctg \frac{R}{\omega L} [1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2]$$

5.PUTEREA IN CIRCUITELE DE C.A.

Triunghiul puterilor

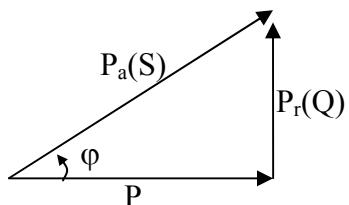

Puterea activă – disipată pe rezistor

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI} \text{ factor de putere}$$

$$\langle P_r \rangle_{SI} = \langle U \rangle_{SI} \cdot \langle I \rangle_{SI} = W \text{ (Watt)}$$

Puterea reactiva – utilizata de bobina si condensator pentru generarea campurilor magnetice si respectiv electrice.

$$P_r = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$


$$\langle P_r \rangle_{SI} = 1 \text{ var (voltmetru reactiv)}$$

Puterea aparentă – data de energia transferata circuitului de catre generatorul de C.A. in unitatea de timp.

$$P_a = U \cdot I$$

$$\langle P_a \rangle_{SI} = VA \text{ (voltamper)}$$

6. CIRCUITUL OSCILANT LC

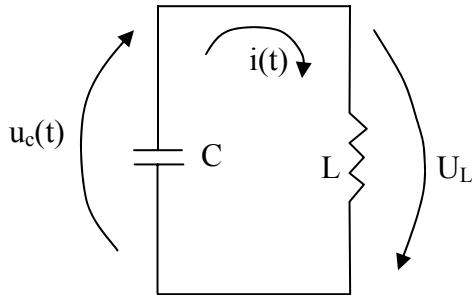

Intr-un circuit format din bobina si condensator se produc fenomene oscilatorii. Oscilatiile electromagnetice ale campului magnetic si electric. Intr-un circuit LC cu componente ideale se produc oscilatii cu amplitudine constanta. Intr-un circuit LC real, oscilatiile sunt amortizate sau aperiodice datorita rezistentei interne a circuitului.

$$U_L(t) + U_C(t) = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = 0$$

Inlocuind $i(t) = \frac{dq}{dt}$ si $\omega^2 = \frac{1}{LC}$ avem :

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega^2 q = 0 \rightarrow q(t) = Q_m \sin(\omega t + \varphi)$$

Pulsatia: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; **perioada:** $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

Pentru intensitate: $i(t) = I_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow$ defazaj de $\frac{\pi}{2}$

Energia

Intr-un circuit oscilant LC energia electromagnetică se conservă

$$E = W_{el} + W_{mag} = ct$$

$$E = \frac{q^2(t)}{2C} + L \frac{i^2(t)}{2} = \text{const}$$

$$E = \frac{Q_0^2}{2C} = L \frac{I_{\max}^2}{2}$$

7. UNDE ELECTROMAGNETICE


Campul electromagnetic: este ansamblul camp electric variabil – camp magnetic variabil care se generează reciproc.

Unda electromagnetică: reprezintă orice perturbație a campului electromagnetic care se propagă.

$$\text{viteza în vid: } c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

$$\text{viteza într-un mediu oarecare: } v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

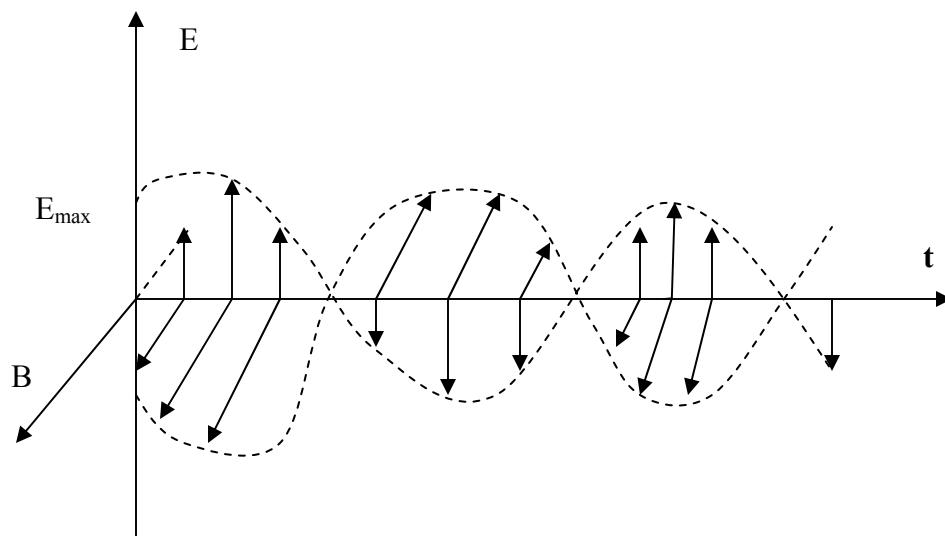Unda electromagnetică este o undă transversală



$$\boxed{\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}} \quad \text{sau} \quad \boxed{E = B \cdot v}$$

Unda electromagnetică nu are nevoie de un mediu suport pentru a se propaga

Unda electromagnetică transportă energie cu densitatea:

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad \text{si} \quad w_{mag} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2}{\mu}$$

H = intensitatea campului magnetic

$$B = \mu H$$

Dependenta in timp

$$E(t) = E_{max} \sin \omega t$$

$$H(t) = H_{max} \sin \omega t$$

Ecuatiile undei electomagnetice plane:

$$E(x,t) = E_{max} \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$H(x,t) = H_{max} \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Clasificarea undelor electromagneticice:

1. undele radio: $\lambda \in [10 \text{ cm}, 10 \text{ km}]$, $v \in [10 \text{ Hz}, 1 \text{ GHz}]$

- se utilizează în transmisii radio și TV
- unde lungi [0,6 – 2 km]
- unde medii [100 – 600 m]
- unde scurte [10 – 100 m]
- unde ultrascurte [1 – 10 cm]

2. microunde: $\lambda \in [1 \text{ mm}, 30 \text{ cm}]$, $v \in [1 \text{ GHz}, 3 \cdot 10^{11} \text{ Hz}]$

- sunt generate ca și undele radio de instalatii electrice și se folosesc în sisteme de telecomunicații, în radar și în cercetarea științifică, la studiul proprietăților atomilor, moleculelor și gazelor ionizate. Se mai împart în unde decimetrice, centimetrice și milimetrice.

3. radiatia inflarosie : $\lambda \in [760 \text{ nm}, 1 \text{ mm}]$, $v \in [3 \cdot 10^{11} \text{ Hz}, 4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}]$

- sunt produse de corpurile incalzite

\exists si instalatii electronice care emit unde cu lungimi submilimetru.

4. radiatia vizibila : $\lambda \in [390 \text{ nm}, 760 \text{ nm}]$

5. radiatia ultravioleta (UV) : $\lambda \in [1 \text{ nm}, 390 \text{ nm}]$

- sunt generate de molecule si atomii ce participa la o descarcare electrica in gaze. Soarele este o sursa puternica de radiatii

6. radiatia x (Röntgen): $\lambda \in [1 \text{ nm}, 1 \text{ nm}]$

- sunt produse in tuburi speciale in care un fascicul de electroni accelerat cu ajutorul unei tensiuni electrice de ordinul zecilor de mii de volti, bombardeaza un electrod.

7. radiatia γ : $\lambda < 0,1 \text{ nm}$


- este produsa de nucleele atomilor

ELECTROMAGNETISM

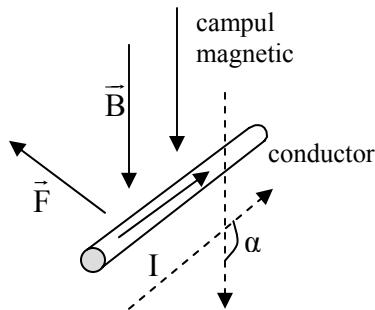1.Campul magnetic

Campul magnetic reprezinta o caracteristica a spatiului din jurul anumitor corperi, care se manifesta prin interactiuni magnetice (atrageri sau respingeri) asupra magnetilor, conductelor parcuse de curent electric sau a particulelor incarcate cu sarcina electrica aflata in miscare.

O caracteristica a campului magnetic o reprezinta intensitatea campului magnetic – notata cu \vec{H} sau inductia campului magnetic ($\vec{B} = \mu \vec{H}$), marimi fizice vectoriale tangente in orice punct la liniile de camp magnetic.



Forța electromagnetică – reprezinta forța exercitată de un camp magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric, aflat în acel camp

$$\vec{F} = I(\vec{r} \times \vec{B})$$

\vec{r} - descrie sensul curentului printr-un conductor rectiliniu de lungime l și care face unghiul α cu liniile de camp magnetic.

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha$$


Din produsul vectorial $\vec{r} \times \vec{B}$ rezulta că forța electromagnetică \vec{F} este \perp atât pe direcția conductorului (data de \vec{r}) și pe liniile de camp magnetic (direcția data de vector).

Sensul forței electromagnetice se stabilește cu ajutorul regulii mainii stangi.

Pentru $\alpha = 90^\circ$ (conductor perpendicular pe liniile de camp magnetic)

$$F = B \cdot I \cdot l \Rightarrow B = \frac{F}{I \cdot l}$$

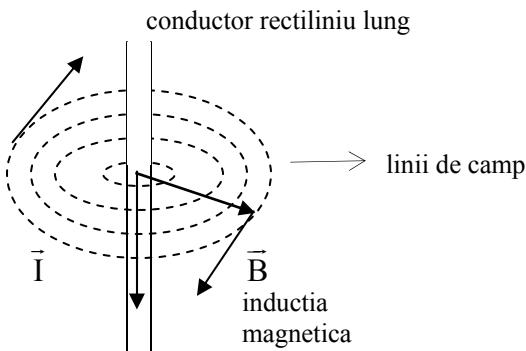Campul magnetic produs de curenti stationari



Un conductor rectiliniu (de lungime ∞) străbatut de un curent electric de intensitate I , produce în jurul lui un camp magnetic circular.

Vectorul inducție magnetică \vec{B} este tangent la liniile de camp magnetic

$$\text{si are valoarea } B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$


$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$$

μ - permeabilitatea magnetică a mediului în care se află conductorul;
 r - distanța de la conductor la vectorul \vec{B}

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}, (\frac{\text{H}}{\text{m}}) \quad \text{H (Henry)}$$

- este permeabilitatea magnetica a vidului
- μ_r - permeabilitatea magnetica relativa a mediului

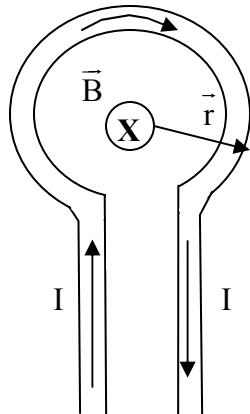
Campul magnetic produs in centrul unei spire



Un condensator circular (spira) strabatut de un curent electric I produce in interiorul spirei un camp magnetic. In centrul spirei vectroul inductie magnetica \vec{B} este \perp pe suprafata descrisa de spira si are valoarea: $B = \mu \frac{I}{2r}$, unde r este raza spirei

Sensul vectorului inductie magnetica este dat si in acest caz de regula burghiu lui (sensul de rotatie fiind dat de sensul curentului).

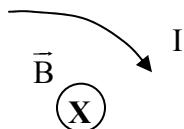pentru N spire vom avea: $B = \mu N \frac{I}{2r}$




Campul magnetic din interiorul unui solid

Inductia magnetica a campului magnetic produs in centrul unui solenoid de lungime l , avand N spire, parcurs de un curent de intensitate I este:

$$B = \mu \frac{N \cdot I}{l}$$

Forca electrodinamica

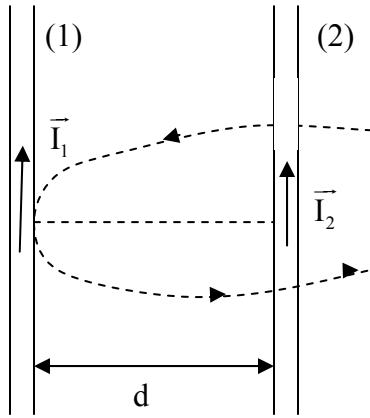

Doua conductoare paralele parcuse de curenti electrici interactioneaza. Ele se atrag daca curentii prin cele doua conductoare sunt de acelasi sens sau se resping daca curentii prin cele doua conductoare au sensuri diferite. Forta cu care cele doua conductoare interactioneaza este numita forta electromagnetică si are valoarea: $F = \mu \frac{I_1 I_2}{2\pi d}$; $d \ll 1$ unde: I - lungimea comună a conductoarelor
 d – distanța dintre conductoare

Forța Lorentz

Forța lorentz este o forță exercitată de un camp magnetic asupra unei particule încărcate cu sarcină electrică q afara in miscare cu viteza \vec{v} in campul magnetic uniform de inductie \vec{B}

$$\vec{F}_L = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

Traекторia particulei este circulară F_L se comportă ca o forță centripetă


$$F_L = |q|vB = m \frac{v^2}{r} = E_{cp}$$

Din aceasta relație rezultă:

- raza traectoriei $r = \frac{mv}{|q|B}$
- perioada miscarii circulare in campul magnetic: $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$
- frecvența: $v = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}$
- pulsatia: $\omega = 2\pi v = \frac{|q|B}{m}$
- deviația totală pentru campuri magnetice inguste sau slabe

$$\Delta y = r - \sqrt{r^2 - d^2}$$

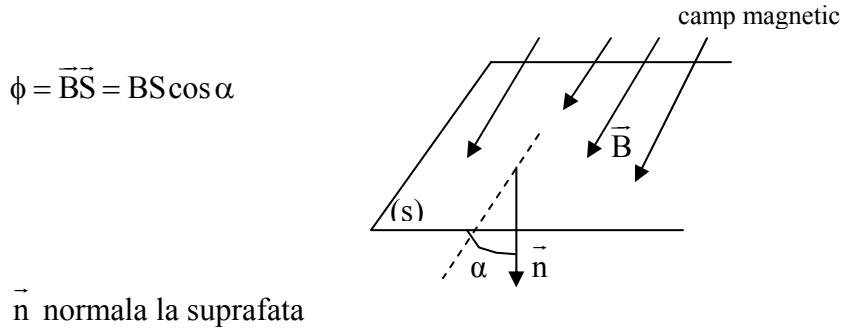Fluxul magnetic.Inductia electromagnetică



Fluxul magnetic este dat de produsul scalar dintre vectorul inductie magnetica si vectorul $\vec{S} = S\vec{n}$ dat de o suprafata de arie S a carei normala face un unghi α cu liniile de camp magnetic.

$$\langle \phi \rangle_{SI} = \langle B \rangle_{SI} \langle S \rangle_{SI} = T \cdot m^2 = W_0 \text{ (weber)}$$

Inductia electromagnetică este fenomenul de producere a unei tensiuni electromotoare induse (e) intr-un circuit deschis sau a unui curent electric indus intr-un circuit inchis aflat intr-un camp magnetic.

$$\text{Legea inductiei electromagnetice } e = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

Tensiunea electromotoare indusa intr-un circuit electric strabatut de un flux magnetic variabil e direct proportional cu viteza de variație a fluxului magnetic

Regula lui Lenz

Curentul electric indus are un astfel de sens incat prin efectele sale sa se opuna cauzei care il produce.

Tensiunea electromotoare indusa: $|e| = B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha$

α – unghiul dintre \vec{v} si \vec{B}

$v = \frac{\Delta x}{dt}$ viteza conductorului

l – lungimea conductorului

Autoinductia.Legea autoinductiei

- Fenomenul de inductie electromagnetica in care campul inductor este campul magnetic propriu.
- Fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita variatiei intensitatii curentului din acel circuit

Un exemplu il constituie autoinductia produsa la o bobina in momentul intreruperii (sau deschiderii) circuitului.O variatie a intensitatii curentului determina o variatie a fluxului magnetic prin bobina, ceea ce duce la aparitia unei tensiuni electromotoare induse care genereaza un curent induz.

$$\boxed{\phi = L \cdot I}$$

$$\langle L \rangle = \frac{W_b}{A} = H \text{ (Henry)}$$

L – inductanta bobinei
 ϕ - flux magnetic propriu
I – intensitatea curentului care produce fluxul

Pentru un solenoid: $L = \mu \frac{N^2 S}{l}$

N – nr de spire
l - lungimea solenoidului
S – aria sectiunii solenoidului

Legea autoinductiei

$$\boxed{e = -L \frac{dI}{dt}}$$

Tensiunea electromotoare autoindusa
(e) este direct proportionala cu viteza de
variatie a intensitatii curentului din acel circuit

Energia campului magnetic

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 ;$$

Densitatea de energie

$$W_m = \frac{dW}{dv} = \frac{B^2}{2\mu} ; \quad B = \mu \frac{Ni}{l}$$